Teoría de Circuitos II

Problema desafío

Se pide diseñar un filtro pasa bajo que satisfaga la siguiente plantilla:

- $f_p = 500 \omega p = 500 Hz$
- $f_s = 1500 \omega s = 1500 Hz$
- α_{max} = 1αmax=1 dB
- α_{min} = 18αmin=18 dB

Determine si el siguiente diseño puede realizarse con una sola sección de segundo orden cuya respuesta de módulo es de **máxima planicidad**.

```
Wp = 2.\pi.500hz => Wp = 3141,5 \text{ rad/seg}

Ws = 2.\pi.500hz => Ws = 9424,5 \text{ rad/seg}
```

$$\Omega p = Wp / Wp => \Omega p = 1$$

$$\Omega s = Ws / Wp => \Omega s = 3$$

```
Editor - C:\Users\Ktanga\Documents\000Facultad\999-matlab script\epsilon_y_orden.m
   epsilon_y_orden.m × script polos × +
1
 2
        %script que permite allar epsilon y orden en butterworht
 3
        clc;
        alpha max = 1;
        alpha min = 18;
        Wp = 1;
        Ws=3;
10
        e = sqrt((10^(alpha_max/10))- 1)
12
        N = ((\log(((10^{(alpha min/10))-1)/(e^2)))/2*log(W s))
13 -
14
15
```

e = 0.5088

$$N = 2.49 => N = 3$$

Conclusión: podemos observar que no es posible resolver lo pedido con una sola sección de segundo orden en máxima planicidad.

- b) Si el mismo diseño se planteara mediante una aproximación **Chebyshev**, se pide:
 - la función transferencia normalizada
 - las respuestas de módulo, fase y la localización de polos y ceros

Comenzamos calculando el orden para el filtro Chebyshev

```
Editor - C:\Users\Ktanga\Documents\000Facultad\999-matlab script\orden_chebyshhev.m

orden_chebyshhev.m

epsilon_y_orden(butter).m

†

This file can be published to a formatted document. For more information, see the publishing video or help.

clc;

alpha_max = 1;

alpha_max = 1;

alpha_min = 18;

- W_p = 1;

- W_p = 1;

- W_s = 3;


9

10 - N = (acosh(sqrt(((10^(0.1*alpha_min))-1)/((10^(alpha_max/10))-1))))/acosh(W_s)
```

N = 1.9470

Como podemos observar para un tipo de filtro Chebyshev, es suficiente con un orden dos para poder resolver lo demandado en la plantilla

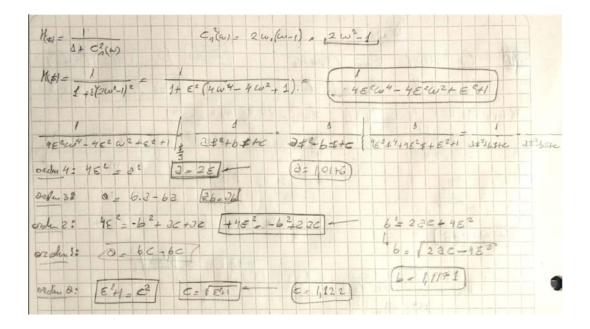Vamos a obtener la ubicación de los polos mediante el método de partes por función desarrollado en las siguientes imágenes



La transferencia normalizada obtenida a partir de los cálculos anteriores es la siguiente:

$$\mathsf{T(s)} = \frac{1}{1,018 \, S^2 + 1,1171S + 1,122}$$

Sacamos factor común

$$\mathsf{T(s)} = \frac{0.982}{S^2 + 1.097S + 1.102}$$

Con la transferencia ya conformada podemos calcular

• Polos y ceros y sus respectivos diagramas

```
Editor - C:\Users\Ktanga\Documents\000Facultad\999-matlab script\polos_y_ceros_orden_2.m

polos_y_ceros_orden_2.m

the calculo de polos y ceros


num = [ 0.982 ];

den = [1 1.097 1.102];


The tf(num, den)

representation of the content of the cont
```

Diagramas de polos y ceros

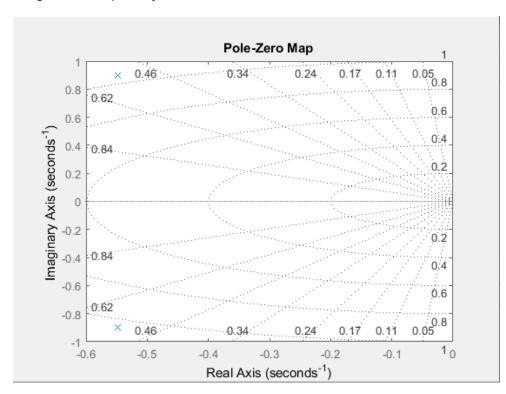

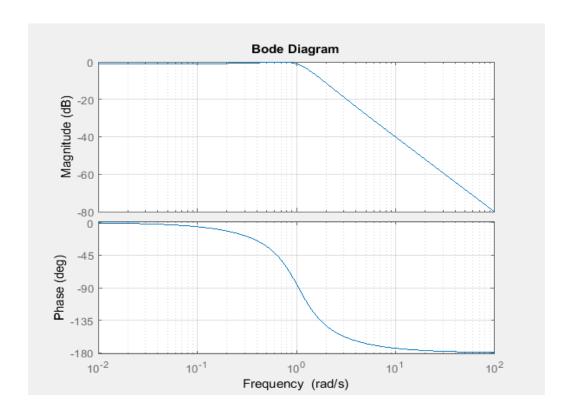Ahora obtenemos el diagrama de modulo y fase




c) Implemente el filtro solicitado mediante la estructura *Ackenberg Mossberg* y corrobore su funcionamiento con respecto a la plantilla de requerimientos.


La transferencia de la estructura pedida es la siguiente

$$T(s) = K \frac{1}{C^2 \cdot R1 \cdot R} \cdot \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{C \cdot Q \cdot R} + \frac{1}{C^2 \cdot R1^2}}$$

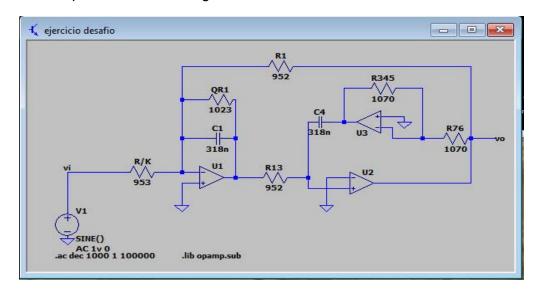Con la que obtenemos el siguiente circuito desnormalizado



Su simulación es la siguiente

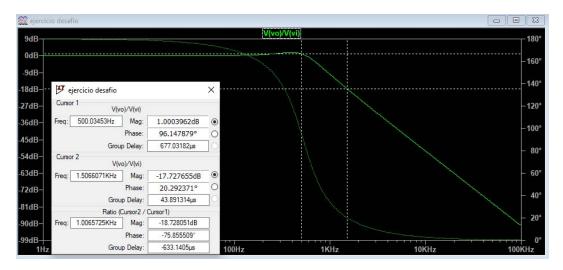

Conclusiones de la simulación

- Podemos observar que el filtro pasa bajos entrega una pequeña atenuación en la banda de paso de aproximadamente 1 db. Cumpliendo con los valores requeridos en la plantilla.
- También podemos observar que el filtro posee oscilaciones ecualizadas, un minino y un máximo. La cantidad de oscilaciones es la siguiente N-1 = 2-1 por lo tanto posee una oscilación.